

PRÁCTICA Nº 4

PRESENTACIÓN Nº 7



DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

REDES DE CABLE DE PAR TRENZADO



REDES DE CABLE UTP

Objetivo:

Conocer las técnicas para la instalación de conectores modulares utilizados en redes

10BASE-T.



REDES DE CABLE UTP

Material:

Cable UTP de 4 pares.

Conectores Modulares 8/8.







REDES DE CABLE UTP

CONECTOR MODULAR

Herramientas y equipo:





REDES DE CABLE UTP CONECTOR MODULAR

Consideraciones:


Evitar mas de 2.5cm de destrenzado. Revisar el pinout antes de cerrar el conector.

Verificar que el cuerpo del conector sujete la manga del cable.



REDES DE CABLE UTP CONECTOR MODULAR


Partes y numeración de pines

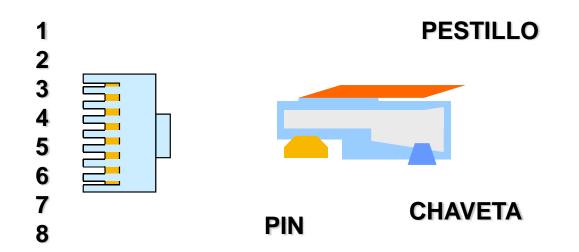



REDES DE CABLE UTP CONECTOR MODULAR


Partes y numeración de pines

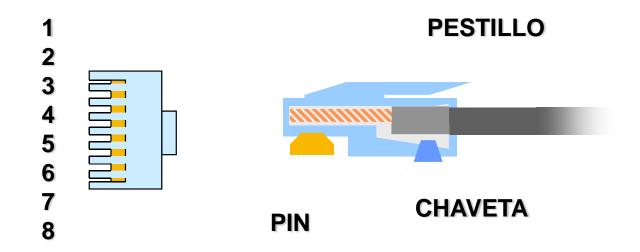



REDES DE CABLE UTP
CONECTOR MODULAR

Partes y numeración de pines

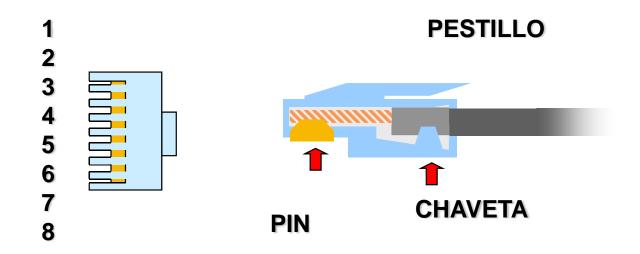



REDES DE CABLE UTP
CONECTOR MODULAR


CONFIGURACION 10BASE-T PARA CONECTOR MODULAR 8/4 (RJ45)





REDES DE CABLE UTP
CONECTOR MODULAR


CONFIGURACION CROSSOVER EN 10BASE-T

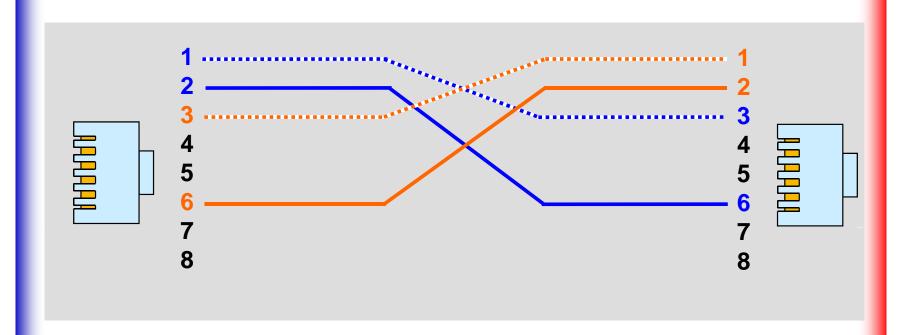



REDES DE CABLE UTP
CONECTOR MODULAR

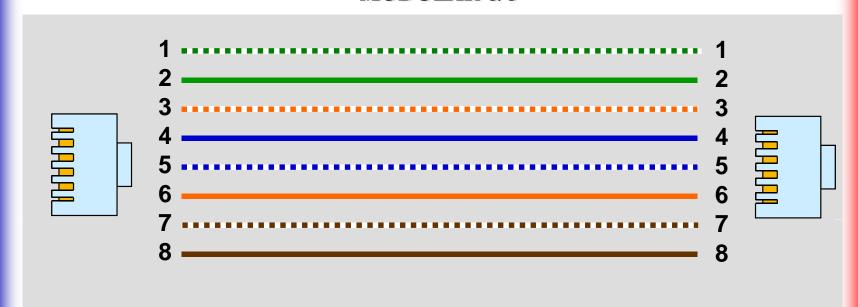CONFIGURACION T568A PARA CONECTOR MODULAR 8/8



SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO



REDES DE CABLE UTP
CONECTOR MODULAR


CONFIGURACION T568B PARA CONECTOR MODULAR 8/8



SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO



DESEMPEÑO DEL CABLE UTP

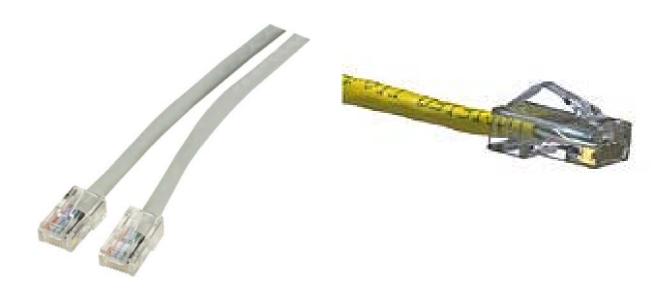



DESEMPEÑO DEL CABLE UTP

Transmisión balanceada La transmisión.

Conductor 1 Conductor 2 Conductor 2

Solamente los pares trenzados transportan señales balanceadas.

Las señales que viajan por cada conductor del par son idénticas pero de polaridad opuesta.



DESEMPEÑO DEL CABLE UTP

Transmisión balanceada

La respuesta ante el ruido.

FUENTE DE RUIDO

Ruido Irradiado




Cuando un par trenzado es expuesto a una fuente de ruido, cada conductor que conforma el par es afectado por igual, por lo tanto ambas componentes de la señal se alteran por igual.

CC213P07-16



DESEMPEÑO DEL CABLE UTP

Transmisión balanceada La recepción.

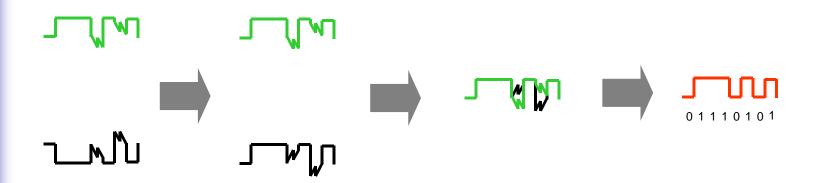

Cada componente llega afectada por igual.

Se revierte la componente invertida.

Las magnitudes de ruido se cancelan una con otra.

Al final se obtiene la señal original.



PRUEBAS DE CONEXIÓN



PRUEBAS DE CONEXIÓN

Tres tipos de pruebas:

Prueba de longitud.

Pruebas de Mapeo.

Pruebas de desempeño.



PRUEBAS DE CONEXIÓN

Errores de Mapeo:

Cortocircuitos y Circuitos Abiertos.

Cruce de Pares.


Separación de Pares.

Inversión de Par.



ERRORES DE MAPEO

Conexión Perfecta

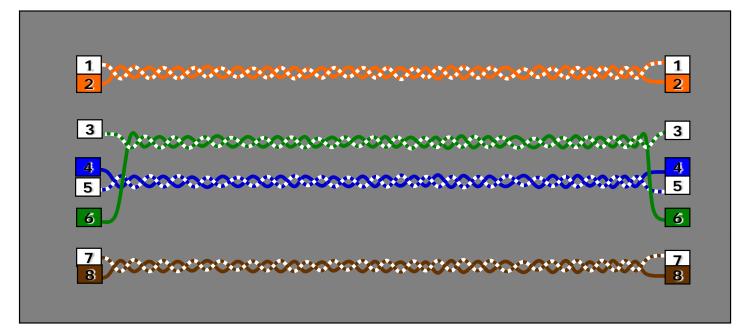


Conforme al Código T568B.



ERRORES DE MAPEO

Conexión Perfecta

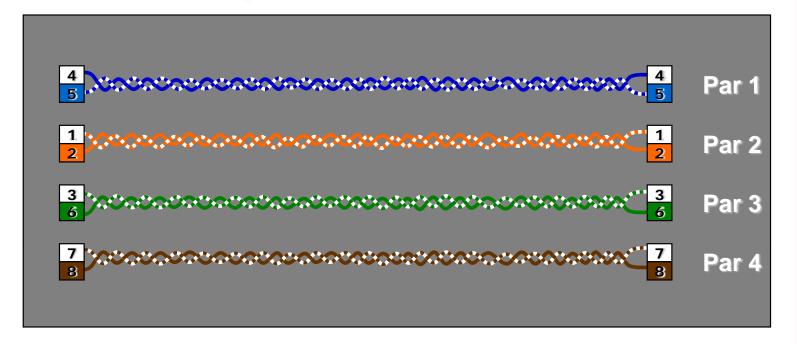


Conforme al Código T568B.



ERRORES DE MAPEO

Cortocircuito

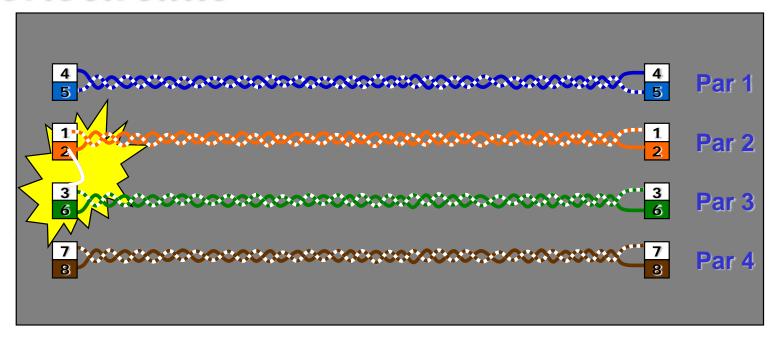


DETECTOR: Verificador de continuidad



ERRORES DE MAPEO

Circuito abierto

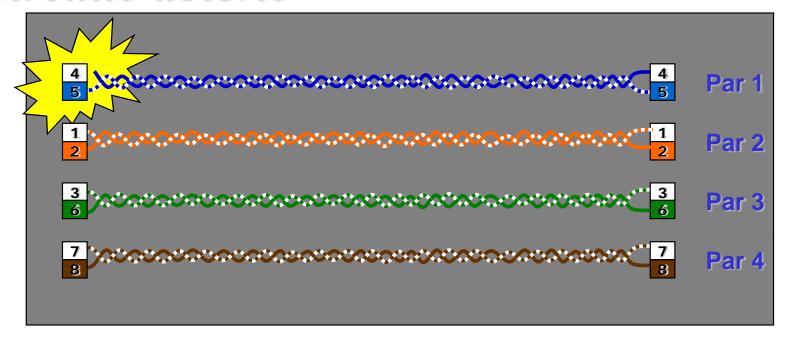


DETECTOR: Verificador de continuidad



ERRORES DE MAPEO

Pares cruzados

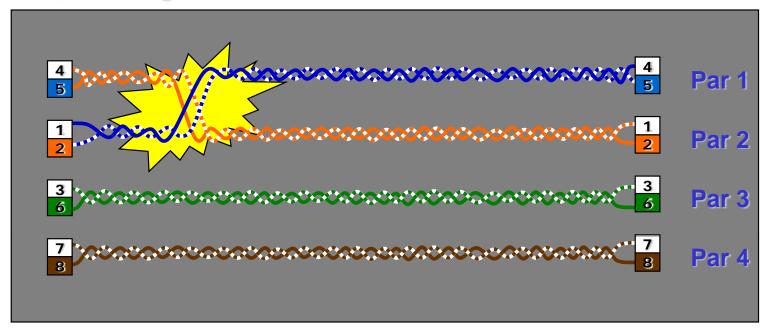


DETECTOR: Verificador de continuidad



ERRORES DE MAPEO

Par separado

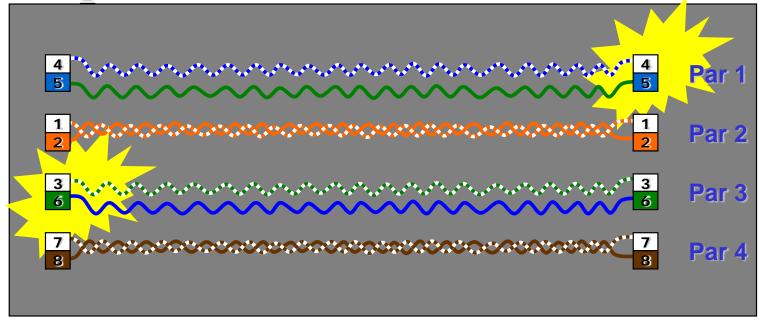


DETECTOR: Mapeador



ERRORES DE MAPEO

Par invertido

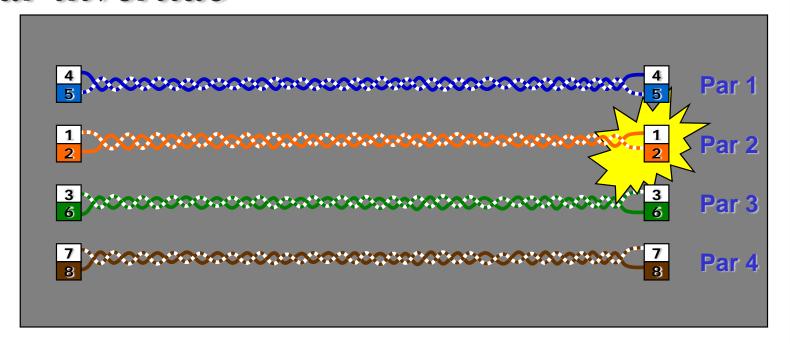

DETECTOR: Verificador de continuidad





MAPEADORES (CableMappers)



Ing. Carlos Vázquez Cholico carlos.cholico@redudg.udg.mx